
Procesador con pipeline de cinco etapas

JOSE PABLO APÚ, B10407

MARCO TORRES, B16592

CHUAN WU, B27371

Estructuras de Computadores Digitales II

Escuela de Ingeniería Eléctrica

Universidad de Costa Rica

Resumen

En este documento se describe detalladamente el diseño, la implementación de un procesador con pipeline de cinco etapas.

I. INTRODUCCIÓN

I. Desarrollo del proyecto

Se pretende describir un microprocesador con pipeline de cinco etapas. Las características principales son:

1. No tendrá direccionamiento indirecto.
2. Tendrá dos registros de uso general, llamados A y B.
3. No se harán operaciones de A con Memoria, ni de B con Memoria, únicamente entre A, B y constantes.
4. La memoria de datos estará separada de la de instrucciones.
5. Cada posición de la memoria de datos guardará un byte.
6. Cada posición de la memoria de instrucciones guardará dos bytes.
7. La memoria de datos tendrá 1024 posiciones (10 bits para indexarla).
8. La memoria de instrucciones tendrá 1024 posiciones (10 bits para indexarla).
9. No habrá subrutinas.
10. No se implementará atención a interrupciones.
11. No se implementará una pila.
12. Se supondrán únicamente números sin signo, por lo que no habrá bandera de rebase.

II. Plan de pruebas

Con la tabla de instrucciones, que se pueden observar en el cuadro 1, se piensa contruir programas pequeños, pero característicos, esto para observar el comportamiento del microprocesador.

II. DISEÑO

El que tenga un pipeline, permite estar ejecutando una instrucción, y que en ese momento pueda recibir otra instrucción. Sabemos que las instrucciones por lo general, necesitan de 2 a 3 ciclos de reloj. La idea es que al ejecutarse el segundo ciclo de reloj, el procesador pueda recibir la siguiente instrucción, sin que la primera instrucción finalice. Para lograr esto hay que tener mucho cuidado con el cableado de los módulos.

I. Unidad de control

El microprocesador tiene una unidad de control, que en este caso se llama decodificador. Este permite administrar las entradas que recibe la alu, los registros y además maneja los saltos del microprocesador.

I.1. Estados

I.2. Entradas

I.3. Salidas

I.4. Definición de la máquina

II. Multiplexores

| Sistema de control | | | |
|--------------------|-------|------|------|
| selM1 | selM2 | ln1 | ln2 |
| 0 | 0 | wA | imdt |
| 0 | 1 | wA | wB |
| 1 | 0 | imdt | imdt |
| 1 | 1 | imdt | wB |

III. Acumulador

| Sistema de control | |
|--------------------|-------|
| selX | wX |
| 00 | wX |
| 01 | inmdt |
| 10 | alu |
| 11 | mem |

IV. Decodificador

- **Entradas:**
instr
- **Salidas:**
selA, selB, selM1, selM2, inm, memDir, branchDir, jmpDir, jmpTaken, wrEnable, opCode
- **Asignaciones:**
 $\text{inm} = \text{instr}[0:7]$
 $\text{memDir} = \text{jmpDir} = \text{instr}[0:9]$
 $\text{branchDir} = \text{instr}[0:5]$
 $\text{opCode} = \text{instr}[10:15]$

En la tabla 1 se observa las salidas de control, que hace el decodificador para manejar los registros y los muxes que van hacia la alu.

V. Memoria de datos

VI. Memoria de instrucciones

III. IMPLEMENTACIÓN

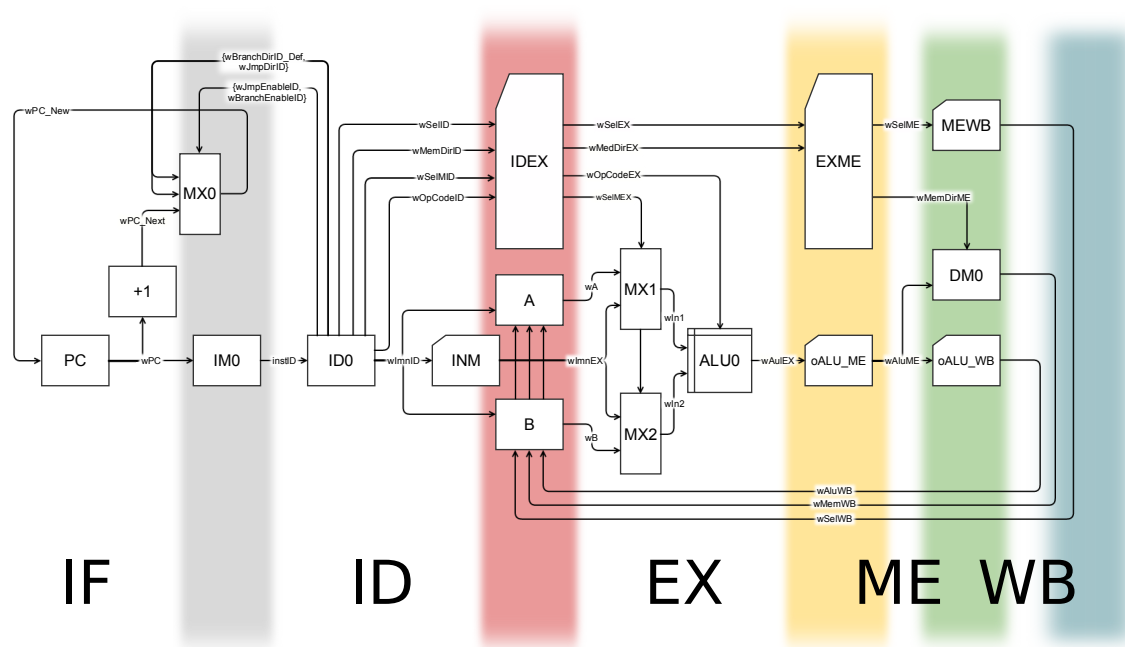


Figura 1: Plan de pruebas

| Salida según la instrucción | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------|------|-------|-------|----------|
| Codificación | Mnemónico | selA | selB | selM1 | selM2 | wrEnable |
| 000 000 | LDA | 11 | 00 | X | X | 0 |
| 000 001 | LDB | 00 | 11 | X | X | 0 |
| 000 010 | LDCA | 01 | 00 | X | X | 0 |
| 000 011 | LDCB | 00 | 01 | X | X | 0 |
| 000 100 | STA | 00 | 00 | 0 | X | 1 |
| 000 101 | STB | 00 | 00 | X | 0 | 1 |
| 000 110 | ADDA | 10 | 00 | 0 | 1 | 0 |
| 000 111 | ADDB | 00 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 001 000 | ADDCA | 10 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 001 001 | ADDCB | 00 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 001 010 | SUBA | 10 | 00 | 0 | 1 | 0 |
| 001 011 | SUBB | 00 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 001 100 | SUBCA | 10 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 001 101 | SUBCB | 00 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 001 110 | ANDA | 10 | 00 | 0 | 1 | 0 |
| 001 111 | ANDB | 00 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 010 000 | ANDCA | 10 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 010 001 | ANDCB | 00 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 010 010 | ORA | 10 | 00 | 0 | 1 | 0 |
| 010 011 | ORB | 00 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 010 100 | ORCA | 10 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 010 101 | ORCB | 00 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 010 110 | ASLA | 10 | 00 | X | X | 0 |
| 010 111 | ASRA | 10 | 00 | X | X | 0 |
| 011 000 | JMP | 00 | 00 | X | X | 0 |
| 011 001 | BAEQ | 00 | 00 | X | X | 0 |
| 011 010 | BANE | 00 | 00 | X | X | 0 |
| 011 011 | BACS | 00 | 00 | X | X | 0 |
| 011 100 | BACC | 00 | 00 | X | X | 0 |
| 011 101 | BAMI | 00 | 00 | X | X | 0 |
| 011 110 | BAPL | 00 | 00 | X | X | 0 |
| 011 111 | BBEQ | 00 | 00 | X | X | 0 |
| 100 000 | BBNE | 00 | 00 | X | X | 0 |
| 100 001 | BBCS | 00 | 00 | X | X | 0 |
| 100 010 | BBCC | 00 | 00 | X | X | 0 |
| 100 011 | BBMI | 00 | 00 | X | X | 0 |
| 100 100 | BBPL | 00 | 00 | X | X | 0 |
| 100 101 | NOP | 00 | 00 | X | X | 0 |

Cuadro 1: Salidas de control, del decodificador

IV. VERIFICACIÓN Y PLAN DE PRUEBAS

Asi como se menciona en la introducción para validar el diseño se ejecuto el plan de pruebas. Acontinucion se listan cada una de las pruebas que se realizaron una vez que se comprobó que cada elemento fuicionaba individualmente.

I. Operaciones aritméticas y de carga de constantes

Para esta prueba se propuso la creacion de un programa que tomara dos numeros constante, los restara y luego sumara otro. Acontinucion se muestra el código en lenguaje ensamblador.

#Programa 1:

```

NOP
LDCA 9A                #Se carga un $9A al acumulador A
NOP
NOP
LDCB 2C                #Se carga un $2C al acumulador B
NOP
NOP
SUBA                   #(A) <- (A) - (B)
NOP
NOP
ADDCA 14               #(A) <- (A) + ($14)
NOP
NOP
###

```

En la figura 2 se muestra el resultado de correr este programa el tiempo suficiente para que todas las instrucciones pasen por las etapas.

 


Figura 2: Señales de control y datos durante la ejecucion de programa 1.

Vale la pena prestar atencion a la linea **wOpCodeID** pues esta dice cual instrucccion se acaba de decodificar, tambien es importante ver a linea **wAluEX** pues esta muestra la salida de la **ALU**, en este caso los valores inmediatos que se van almacenar, finalmente al detallar las lineas **wA** y **wB** se puede ver el resultado de las instrucciones que se estan ejecutando. Adicionalmente aunque no se muestren las demas señales de control se verifíco que fueran las correctas, por lo cual podemos comprobar el resultado de la operacion 1.

$$(\$9A - \$2C) + \$12 = \$14 \quad (1)$$

II. Acceso a memoria (lectura y escritura)

Para probar el funcionamiento de las instrucciones de acceso a memoria basto con guardar el contenido del acumulador en una posición de memoria y luego cargarlo desde la memoria a otro acumulador. A continuación se muestra el código en lenguaje ensamblador.

```
#Programa 2:

NOP
LDCA 9A          #Se carga un $9A al acumulador A
NOP
NOP
STA 100          #Se guarda el contenido de A
                  #en la posición $100 de la memoria
NOP
NOP
LDB 100          #Se carga al acumulador B el
NOP              #contenido de la posición $100
NOP

###
```

En la figura 3 se muestran las señales al ejecutar este programa.

 


Figura 3: Señales de control y datos durante la ejecución de programa 2.

En este caso también es importante detallar las líneas **wA**, **wB**, **wAluEX** y **wOpCode**, pero por el objetivo de la prueba se centró el análisis en las líneas **wWrEnableME** y **wMemDirME**. Para todos los casos la memoria siempre está cargando en la salida el contenido de la posición de memoria que indica **wMemDirME** pero solo escribe lo que está su entrada cuando la línea **wWrEnable** está en alto. Finalmente se puede comprobar que las instrucciones se ejecutaron bien observando la línea **wB** al final de la ejecución.

III. Operaciones lógicas

En el caso de las operaciones lógicas se hizo un programa que tomara un número y le quitara los cuatro bits menos significativos y luego desplazara los cuatro bits más significativos cuatro veces a la derecha. A continuación se muestra el código en lenguaje ensamblador.

```
#Programa 3:

NOP
LDCA 9A          #Se carga un $9A al acumulador A
NOP
NOP
LDCB F0          #Se carga un $F0 al acumulador B
```

[illegible]

Aquí solamente vale la pena resaltar el contenido en las líneas **wOpCodeID** que muestra la instrucción a ejecutar y la línea **wA** que muestra el resultado del contenido del acumulador después de ejecutar las instrucciones lógicas. Además es posible confirmar el resultado haciendo los cálculos a mano 2.

$$(\$90) \gg 4 = \$09 \quad (3)$$

Para los saltos incondicionales solo se tuvo que interrumpir la linea del contador de programa y que siguiera en otro lado, por eso se hizo un programa que cargara un numero al acumulador A y mas adelante lo alterara pero antes de eso se coloco un salto incondicional de modo que si el salto funcionaba el dato no seria alterado. Acontinuacion se muestra el código en lenguaje ensamblador.

8


```

LDCA 05          #Se carga al acumulador A un $05
NOP
NOP
JMP J1 :         #Se salta a la posicion indicada por J1
NOP
NOP
LDCA FF          #Se carga al acumulador A un $FF
NOP             #(este codigo no se ejecuta)
NOP
: J1 :           #Etiqueta de Salto 1
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
    ###

```

En la figura 5 se muestran las señales al ejecutar este programa.

 


Figura 5: Señales de control y datos durante la ejecucion de programa 4.

Para esta prueba es de mucha importancia observar las líneas **wPC**, **wJmpEnableID** y **wJmpDirID** porque si bien la linea de direccion de salto siempre muestra algun valo solo se salta a este cuando el habilitador esta arriba. Se puede ver facilmente que la instruccion funciona bien al observar el contador de programa en **wPC**.

V. Control de flujo | Saltos condicionales

Para los saltos condicionales se hizo un programa que cargara un numero en el acumulador A y otro en el acumulador B. Luego desplazaria hacia la izquierda el numero en A tantas veces como induque el numero en B. Acontinuacion se muestra el código en lenguaje ensamblador.

#Programa 5:

```

NOP
LDCA 01          #Se carga un 1 en el acumulador A
NOP
NOP
LDCB 3           #Se carga un 3 en el acumulador B
: J2 :           #Etiqueta de Salto 2
NOP

```

```

NOP
ASLA                      #Se desplaza hacia la izquierda el numero en A
NOP
NOP
SUBCB 1                   #Se decrementa el numero en B
NOP
NOP
NOP
BBNE J2 :                 #Si el numero en B no es cero se
NOP                       #salta a la etiqueta
NO
                        ###

```

Para verificar el funcionamiento de este programa se deben observar las lineas **wPC**, **wA**, **wB** y **wBranchEnableID** y facilmente se puede observar el resultado que se muestra en la linea wA para verificar el resultado 4.

(\$01) >> 3 = \$08 (4)

EN otra prueba.. CHUAN AQUÍ VA UNA SUYA