

---

# Procesador con pipeline de cinco etapas

JOSE PABLO APÚ, B10407

MARCO TORRES, B16592

CHUAN WU, B27371

Estructuras de Computadores Digitales II

Escuela de Ingeniería Eléctrica

Universidad de Costa Rica

---

## Resumen

*En este documento se describe detalladamente el diseño, la implementación de un procesador con pipeline de cinco etapas.*

## I. INTRODUCCIÓN

### I. Desarrollo del proyecto

Se pretende describir un microprocesador con pipeline de cinco etapas. Las características principales son:

1. No tendrá direccionamiento indirecto.
2. Tendrá dos registros de uso general, llamados A y B.
3. No se harán operaciones de A con Memoria, ni de B con Memoria, únicamente entre A, B y constantes.
4. La memoria de datos estará separada de la de instrucciones.
5. Cada posición de la memoria de datos guardará un byte.
6. Cada posición de la memoria de instrucciones guardará dos bytes.
7. La memoria de datos tendrá 1024 posiciones (10 bits para indexarla).
8. La memoria de instrucciones tendrá 1024 posiciones (10 bits para indexarla).
9. No habrá subrutinas.
10. No se implementará atención a interrupciones.
11. No se implementará una pila.
12. Se supondrán únicamente números sin signo, por lo que no habrá bandera de rebase.

## II. Plan de pruebas

Con la tabla de instrucciones, que se pueden observar en el cuadro 1, se piensa contruir pogramas pequeños, pero característicos, esto para observar el comportamiento del microprocesador.

Primero se cargo un LDCA y un LDCB. Luego se sumaron con una ADDA y finalmente se guardó en memoria con un STA.

 


Figura 1: Plan de pruebas

## II. DISEÑO

El que tenga un pipeline, permite estar ejecutando una intrucción, y que en ese momento pueda recibir otra intrucción. Sabemos que las intrucciones por lo general, necesitan de 2 a 3 ciclos de reloj. La idea es que al ejecutarse el segundo ciclo de reloj, el procesador pueda recibir la siguiente instrucción, sin que la primera instrucción finalice. Para lograr esto hay que tener mucho cuidado con el cableado de los módulos.

### I. Unidad de control

El microprocesador tiene una unidad de control, que en este caso se llama decodificador. Este permite administrar las entradas que recibe la alu, los registros y además maneja los saltos del microprocesador.

#### I.1. Estados

#### I.2. Entradas

#### I.3. Salidas

#### I.4. Definición de la máquina

### II. Multiplexores

Sistema de control			
selM1	selM2	ln1	ln2
0	0	wA	imdt
0	1	wA	wB
1	0	imdt	imdt
1	1	imdt	wB

### III. Acumulador

Sistema de control	
selX	wX
00	wX
01	inmdt
10	alu
11	mem

#### IV. Decodificador

- **Entradas:**

instr

- **Salidas:**

selA, selB, selM1, selM2, inm, memDir, branchDir, jmpDir, jmpTaken, wrEnable, opCode

- **Asignaciones:**

inm = instr[0:7]

memDir = jmpDir = instr[0:9]

branchDir = instr[0:5]

opCode = instr[10:15]

En la tabla 1 se observa la salida de control, que hace el decodificador para manejar los registros y los muxes que van hacia la alu.

#### V. Memoria de datos

#### VI. Memoria de instrucciones

### III. IMPLEMENTACIÓN

#### IV. VERIFICACIÓN Y PLAN DE PRUEBAS

Así como se menciona en la introducción para validar el diseño se ejecutó el plan de pruebas. A continuación se listan cada una de las pruebas que se realizaron una vez que se comprobó que cada elemento funcionaba individualmente.

#### I. Operaciones aritméticas y de carga de constantes

Para esta prueba se propuso la creación de un programa que tomara dos números constantes, los restara y luego sumara otro. A continuación se muestra el código en lenguaje ensamblador.

#Programa 1:

```
NOP
LDCA 9A                #Se carga un $9A al acumulador A
NOP
NOP
LDCB 2C                #Se carga un $2C al acumulador B
NOP
NOP
SUBA                   #(A) <- (A) - (B)
NOP
NOP
ADDCA 14               #(A) <- (A) + ($14)
NOP
NOP
###
```

Salida según la instrucción						
Codificación	Mnemónico	selA	selB	selM1	selM2	wrEnable
000 000	LDA	11	00	X	X	0
000 001	LDB	00	11	X	X	0
000 010	LDCA	01	00	X	X	0
000 011	LDCB	00	01	X	X	0
000 100	STA	00	00	0	X	1
000 101	STB	00	00	X	0	1
000 110	ADDA	10	00	0	1	0
000 111	ADDB	00	10	0	1	0
001 000	ADDCA	10	00	0	0	0
001 001	ADDCB	00	10	1	1	0
001 010	SUBA	10	00	0	1	0
001 011	SUBB	00	10	0	1	0
001 100	SUBCA	10	00	0	0	0
001 101	SUBCB	00	10	1	1	0
001 110	ANDA	10	00	0	1	0
001 111	ANDB	00	10	0	1	0
010 000	ANDCA	10	00	0	0	0
010 001	ANDCB	00	10	1	1	0
010 010	ORA	10	00	0	1	0
010 011	ORB	00	10	0	1	0
010 100	ORCA	10	00	0	0	0
010 101	ORCB	00	10	1	1	0
010 110	ASLA	10	00	X	X	0
010 111	ASRA	10	00	X	X	0
011 000	JMP	00	00	X	X	0
011 001	BAEQ	00	00	X	X	0
011 010	BANE	00	00	X	X	0
011 011	BACS	00	00	X	X	0
011 100	BACC	00	00	X	X	0
011 101	BAMI	00	00	X	X	0
011 110	BAPL	00	00	X	X	0
011 111	BBEQ	00	00	X	X	0
100 000	BBNE	00	00	X	X	0
100 001	BBCS	00	00	X	X	0
100 010	BBCC	00	00	X	X	0
100 011	BBMI	00	00	X	X	0
100 100	BBPL	00	00	X	X	0
100 101	NOP	00	00	X	X	0

Cuadro 1: Salidas de control, del decodificador

En la figura 2 se muestra el resultado de correr este programa el tiempo suficiente para que todas las instrucciones pasen por las etapas.

 


Figura 2: Señales de control y datos durante la ejecución de programa 1.

Vale la pena prestar atención a la línea **wOpCodeID** pues esta dice cuál instrucción se acaba de decodificar, también es importante ver a la línea **wAluEX** pues esta muestra la salida de la *ALU*, en este caso los valores inmediatos que se van a almacenar, finalmente al detallar las líneas **wA** y **wB** se puede ver el resultado de las instrucciones que se están ejecutando. Adicionalmente aunque no se muestren las demás señales de control se verificó que fueran las correctas, por lo cual podemos comprobar el resultado de la operación 1.

$$(\$9A - \$2C) + \$12 = \$14 \quad (1)$$

## II. Acceso a memoria (lectura y escritura)

Para probar el funcionamiento de las instrucciones de acceso a memoria basta con guardar el contenido del acumulador en una posición de memoria y luego cargarlo desde la memoria a otro acumulador. A continuación se muestra el código en lenguaje ensamblador.

#Programa 2:

```

NOP
LDCA 9A                #Se carga un $9A al acumulador A
NOP
NOP
STA 100                #Se guarda el contenido de A
                        #en la posición $100 de la memoria
NOP
NOP
LDB 100                #Se carga al acumulador B el
                        #contenido de la posición $100
NOP
NOP
###

```

En la figura 3 se muestran las señales al ejecutar este programa.

En este caso también es importante detallar las líneas **wA**, **wB**, **wAluEX** y **wOpCode**, pero por el objetivo de la prueba se centró el análisis en las líneas **wWrEnableME** y **wMemDirME**. Para todos los casos la memoria siempre está cargando en la salida el contenido de la posición de memoria que indica **wMemDirME** pero solo escribe lo que está su entrada cuando la línea **wWrEnable** está en alto. Finalmente se puede comprobar que las instrucciones se ejecutaron bien observando la línea **wB** al final de la ejecución.

 


Figura 3: Señales de control y datos durante la ejecución de programa 2.

### III. Operaciones lógicas

En el caso de las operaciones lógicas se hizo un programa que tomara un numero y le quitara los cuatro bits menos significativos y luego desplazara los cuatro bits mas significativos cuatro veces a la derecha. A continuación se muestra el código en lenguaje ensamblador.

#Programa 3:

```

NOP
LDCA 9A          #Se carga un $9A al acumulador A
NOP
NOP
LDCB F0          #Se carga un $F0 al acumulador B
NOP
NOP
ANDA             #Se hace un AND bit por bit entre los acumuladores
NOP
NOP
ASRA             #Se rota una vez a la derecha el acumulador A
NOP
NOP
ASRA
NOP
NOP
ASRA             #Se rota una vez a la derecha el acumulador A
NOP
NOP
ASRA             #Se rota una vez a la derecha el acumulador A
NOP
NOP

```

###

En la figura 4 se muestran las señales al ejecutar este programa.

Aquí solamente vale la pena resaltar el contenido en las líneas **wOpCodeID** que muestra la instrucción a ejecutar y la línea **wA** que muestra el resultado del contenido del acumulador después de ejecutar las instrucciones lógicas. Además es posible confirmar el resultado haciendo los cálculos a mano 2.

$$(\$90) \gg 4 = \$09 \quad (3)$$

NOP	
LDCA 05	#Se carga al acumulador A un \$05
NOP	
NOP	
JMP J1 :	#Se salta a la posicion indicada por J1
NOP	
NOP	
LDCA FF	#Se carga al acumulador A un \$FF
NOP	\$(este codigo no se ejecuta)
NOP	
: J1 :	#Etiqueta de Salto 1
NOP	
NOP	
NOP	
NOP	
NOP	



 


Figura 5: Señales de control y datos durante la ejecución de programa 4.

## V. Control de flujo | Saltos condicionales

Para los saltos condicionales se hizo un programa que cargara un numero en el acumulador A y otro en el acumulador B. Luego desplazaria hacia la izquierda el numero en A tantas veces como induque el numero en B. Acontinuacion se muestra el código en lenguaje ensamblador.

#Programa 5:

```

NOP
LDCA 01                #Se carga un 1 en el acumulador A
NOP
NOP
LDCB 3                 #Se carga un 3 en el acumulador B
: J2 :                 #Etiqueta de Salto 2
NOP
NOP
ASLA                   #Se desplaza hacia la izquierda el numero en A
NOP
NOP
SUBCB 1                #Se decrementa el numero en B
NOP
NOP
NOP
BBNE J2 :              #Si el numero en B no es cero se
NOP                    #salta a la etiqueta
NO
###
    
```

Para verificar el funcionamiento de este programa se deben observar las lineas **wPC**, **wA**, **wB** y **wBranchEnableID** y facilmente se puede observar el resultado que se muestra en la linea **wA** para verificar el resultado ??.

$$(\$01) \gg 3 = \$08 \quad (4)$$